

コンピュータ アーキテクチャ I 第5回

塩谷 亮太 (shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp)

東京大学大学院情報理工学系研究科 創造情報学専攻

課題の解説

課題 4

- 1 0 から 3 までを1つつ下りながら数える以下のループをアセンブリ言語で書け
 - 使用する命令セットは第 2 回の講義資料のものに準じる
- ヒント :
 - 減算には add の代わりに sub を使う
 - 初期値は li 命令で設定
 - 講義中の for 文の例のようにメモリ上に i を置くとややこしいので, レジスタの上で全て終わらした方が楽

```
1: for (i = 10; i > 3; i-=1) {  
2: }
```

■ C 言語

```
1: for (i = 10; i > 3; i-=1) {  
2: }
```

- そのままだと考えづらいので、
まず上記のループを下記の形に変換して考える

```
1:      i = 10;          // 初期化部分  
2: LABEL:                // ループの先頭  
3:      i = i - 1;       // カウンタの更新  
4:      if (i > 3)        // ループの継続判定  
5:          goto LABEL;  // LABEL に戻る
```

アセンブリ言語

```
// i = 10;  
// レジスタ A に 10 をいれる  
li 10→A  
// if (i > 3) で使う 3 をセット  
// B に 3 を読み込む  
li 3→B  
// 戻ってくるためにラベルを定義  
LABEL:  
// i = i - 1;  
// A から 1 を引く  
sub A,1→A  
// if (i > 0)  
//     goto LABEL;  
b A>B, LABEL // 条件がなりたっていたら LABEL に飛ぶ
```

前回の振り返り


論理回路の作り方

- 以下のそれぞれの仕組みを使った回路を説明
 1. リレー
 2. CMOS
- これらの論理的な動作は実はほぼ同じに作れる
 - リレーの方が直感的にわかりやすいのでこちらから説明

NAND ゲートの動作

a	b	c
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 - 上側の P 型 2 つは並列接続
 - a と b どちらか片方の入りに 0 が入ると VDD を c に接続
- 下側の N 型 2 つは直列接続
 - a と b 双方の入りに 1 が入ると 2 つとも ON になって GND を c に接続



CMOS: Complementary Metal–Oxide–Semiconductor

- CMOS は NMOS と PMOS の 2 種類のトランジスタから成る
 - 電界で電荷（電子/正孔）を動かして ON/OFF する
- 基本的に N 型/P 型リレーとほぼ同じ動作
 - つまり全く同じように論理回路が組める
- 現代のコンピュータはこの CMOS を使って作られている

リレーがあればプログラムが実行できる


- コンピュータがあれば、プログラムが実行できる
 1. コンピュータは機械語を解釈して実行できる
 2. 機械語はアセンブリ言語から変換できる
 3. アセンブリ言語はC言語からコンパイルできる
- 途中に多数のステップがあるが、まとめると,
 - リレーがあれば, C言語のプログラムを実行できる

一般化すると,

- なんらかの入力に従って ON/OFF できるスイッチがあれば,
それでプログラムが実行できるコンピュータが作れる
 - 具体的な回路の組み方は, 回路の種別ごとに違う事もある
 - NAND さえ出来ればこっちのもの


命令パイプライン

導入：工場のラインを考える

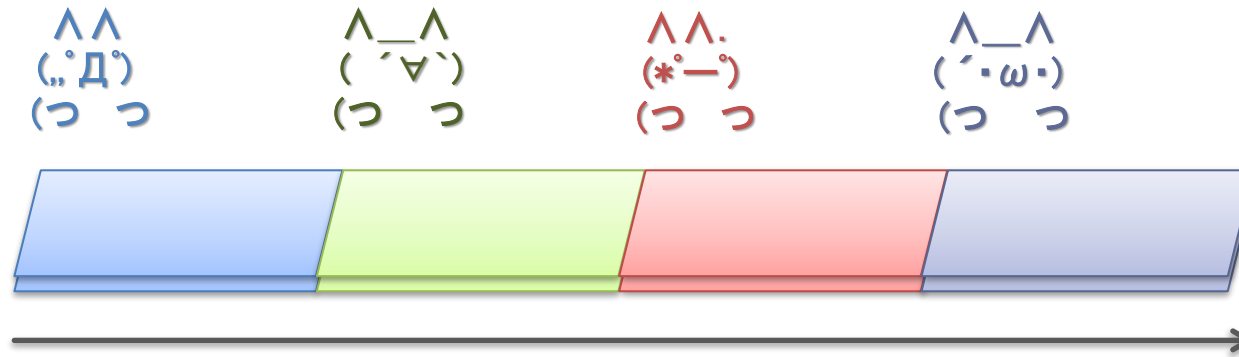

- ベルトコンベアのラインの上を製品が流れていく
 - 4 人の人が、それぞれの工程の作業をおこなって完成
- 上のように1つしか製品をながさないで、
 - 各人は他の人が作業している間はヒマ


導入：工場のラインを考える

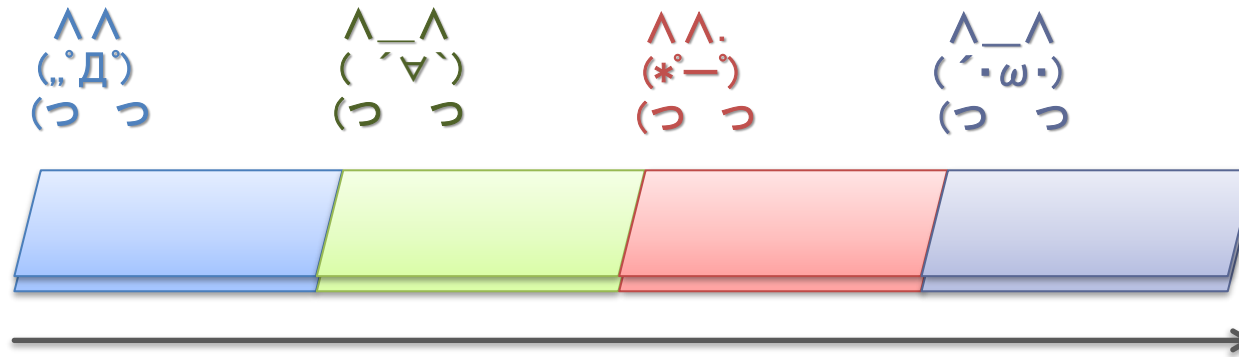


- 実際の工場：複数の製品を同時に流す
 - 各工程を並列して処理することによりスループットを向上
 - さっきの4倍の速度で製品ができあがっていく
- これが 命令パイプライン

パイプライン化による性能向上

パイプライン化しない場合

 

パイプライン化した場合

 

今日の内容：命令パイプライン

1. シングル・サイクル・プロセッサの動作
 - 全ての命令の処理が 1 サイクルで完結
 - これまでに説明していたプロセッサの動作と同じ
 - パイプライン化を前提とした, より詳細なものを使って復習
2. 上記のパイプライン化
 - 具体的にどうパイプライン化するか
3. パイプライン化の性能への影響


シングル・サイクル・プロセッサの動作

もくじ

 1. シングル・サイクル・プロセッサの動作
2. 上記のパイプライン化
3. パイプライン化の性能への影響


これまでに説明した CPU のイメージ

- コンピュータの心臓部
 - メモリから命令を読み出し，計算する
- 構成要素：
 - 演算器（FU: Functional Unit）
 - 加算器や AND 演算器など
 - 指示された種類の演算を行う
 - レジスタ・ファイル（右図では A,B,C...）
 - メモリと同様にデータを記憶する
 - * 位置を指定して読み書きする
 - CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
 - PC（Program Counter）
 - 現在見ている命令のアドレスを記憶している場所




これまでに説明した CPU のイメージ

 
1. PC が指している命令の番地を読む
 1. 今はアドレス 0 を指している
2. 内容である 0235 が得られる
3. CPU 内にもってくる



これまでに説明した RISC-V (32bit) のイメージ

 

ベースとなるシングル・サイクル・プロセッサ

 


■ 以前説明したものとの違い：

- メモリが**命令メモリ**と**データメモリ**に別れている
- 算術 & 論理演算, ロード, ストアのみを実行可能
 - 分岐とジャンプは, 簡単のために今は考えない

1命令の実行フェーズ

- 実行フェーズ
 - フェッチ
 - デコード
 - レジスタ読み出し
 - 実行
 - レジスタ書き戻し
- RISC-V の加算命令を実行する流れをざっとみる


命令フェッチ

 

■ 命令メモリから命令を読み出す

- 命令メモリを順に読んでいくため、PC は毎サイクル加算される
- 足している 4 は、RSIC-V では命令の幅が 4 バイトだから
- 基本的に、この部分はどの命令でも変わらない

命令デコード

 


ADD : $x[rd] \leftarrow x[rs1] + x[rs2]$




- 取り出した命令からレジスタ番号を表す部分のビットを取り出す
 - ソース (rs1, rs2) とディスティネーション (rd)

レジスタ読み出し

 


- デコードで得られたレジスタ番号を使って RF にアクセス
 - ソース・オペランドの値を読み出す

実行

 


- RF から読みだした 2 つの値を加算

レジスタ書き戻し

 

- 加算の結果をレジスタ・ファイルに書き戻す
 - データ・メモリには用がないので何もしない

ロードの場合：メモリ・アクセスが加わる

 


LW : $x[rd] \leftarrow (x[rs1] + \text{immediate})$



■ 加算命令との違い：

- アドレスの計算 ($x[rs1] + \text{immediate}$) を ALU でやる
- 得られたアドレスでデータ・メモリにアクセス

各処理は基本的には左から右に流れる

 

- 特定のユニットで仕事をしている間，他の部分は遊んでいる
- パイプライン化
 - これをもとに，導入で話したように処理をオーバーラップさせる

パイプライン化


もくじ

1. シングル・サイクル・プロセッサの動作
- 2. 上記のパイプライン化**
3. パイプライン化の性能への影響

パイプライン化


- 回路のまとまりをオーバラップさせる単位にする
 - この単位をステージと呼ぶ
- ステージ
 1. IF : 命令フェッチ
 2. ID : デコードとレジスタ読み出し
 3. EX : 実行
 4. MEM : メモリ・アクセス
 5. WB : レジスタ書き込み

工場のラインを考える（再）

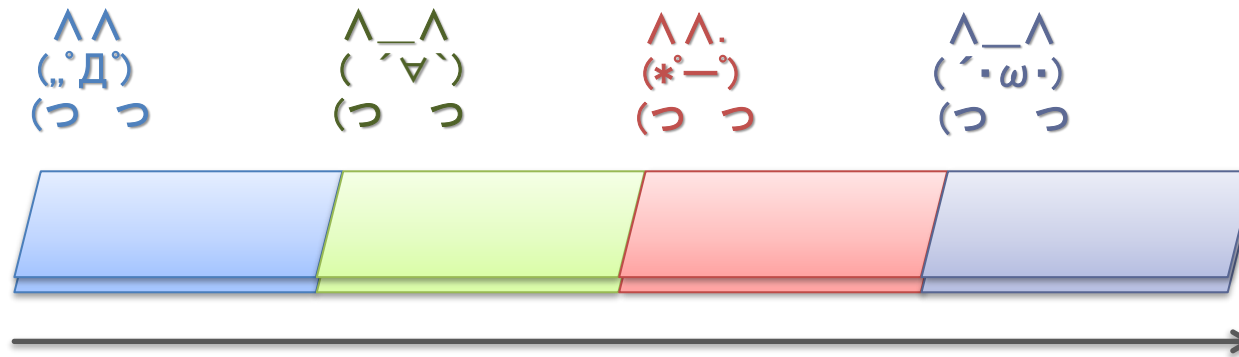


- 実際の工場：複数の製品を同時に流す
 - 各工程を並列して処理することによりスループットを向上
- これが 命令パイプライン

命令パイプラインの実行の様子

 

パイプライン・チャートの見方


ここから先で多用されるので重要

 


- 左から右にむかって時間は進む
- 上から下にむかって命令が実行順に置かれる
- 各ステージを表す四角は左側にある命令がその時そこにいることを示す
 - 上記では2サイクル目に, I0 が ID に, I1 が IF で処理されている

パイプライン化による性能（スループット）向上


パイプライン化しない場合

 

パイプライン化した場合

 


余談：実際の CPU を実行した場合のパイプライン

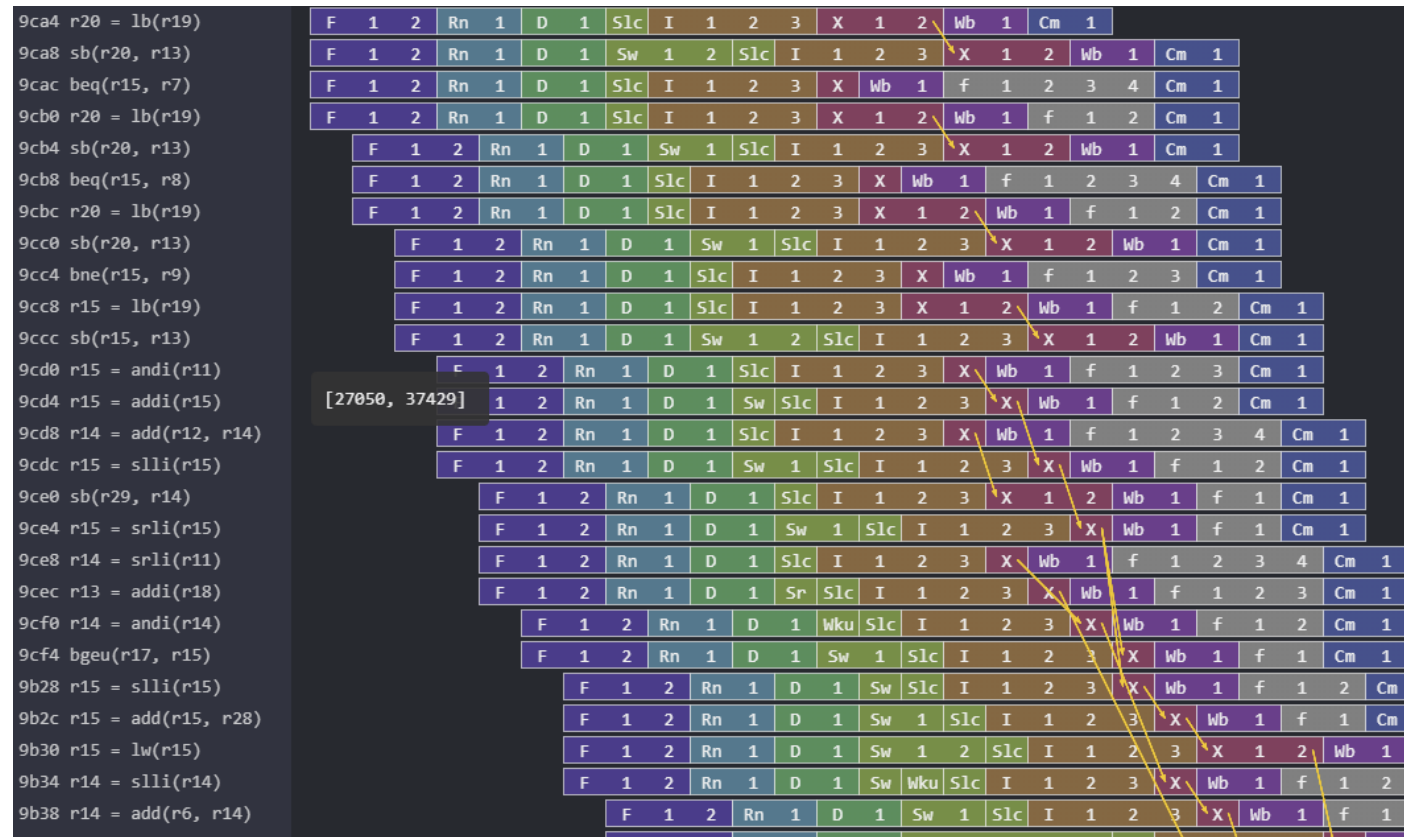

- 塩谷が開発している RISC-V CPU（RSD）の実行を可視化したもの
 - <https://github.com/rsd-devel/rsd>
 - out-of-order 実行をしているので，途中からプログラム順とは異なるタイミングで実行が進んでいる

ステージを「どうやって」切るか

 
- シングル・サイクル・プロセッサの回路に適当に間隔をあけて命令を流せばよいというものもない
- 1. 各ステージを完全に同じ長さにするのは凄く難しい
 - 同じ長さ=同じ遅延=全く同じ段数の組み合わせ回路
- 2. 長いステージであっても信号は絶えず変化する可能性がある
 - 短いパスから順に出力に反映される
 - たとえば下の回路で a, b, c, d が全て変化したとすると, まず d の変化が z に反映し, 次に d が...



パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法


- シングルサイクル・プロセッサにフリップ・フロップをいれる
 - このためのフリップ・フロップをパイプライン・ラッチという
 - ラッチ（latch）は「ドアや門などの掛け金」の意味
 - パイプライン・ラッチで区切られた部分がステージとなる
- 1サイクルの間はパイプライン・ラッチで信号がとまる
 - 複数ステージ間で信号が混じるのを防ぐ
 - 指定された時間までラッチでドアを開かなくするイメージ？

パイプライン・ラッチのイメージ

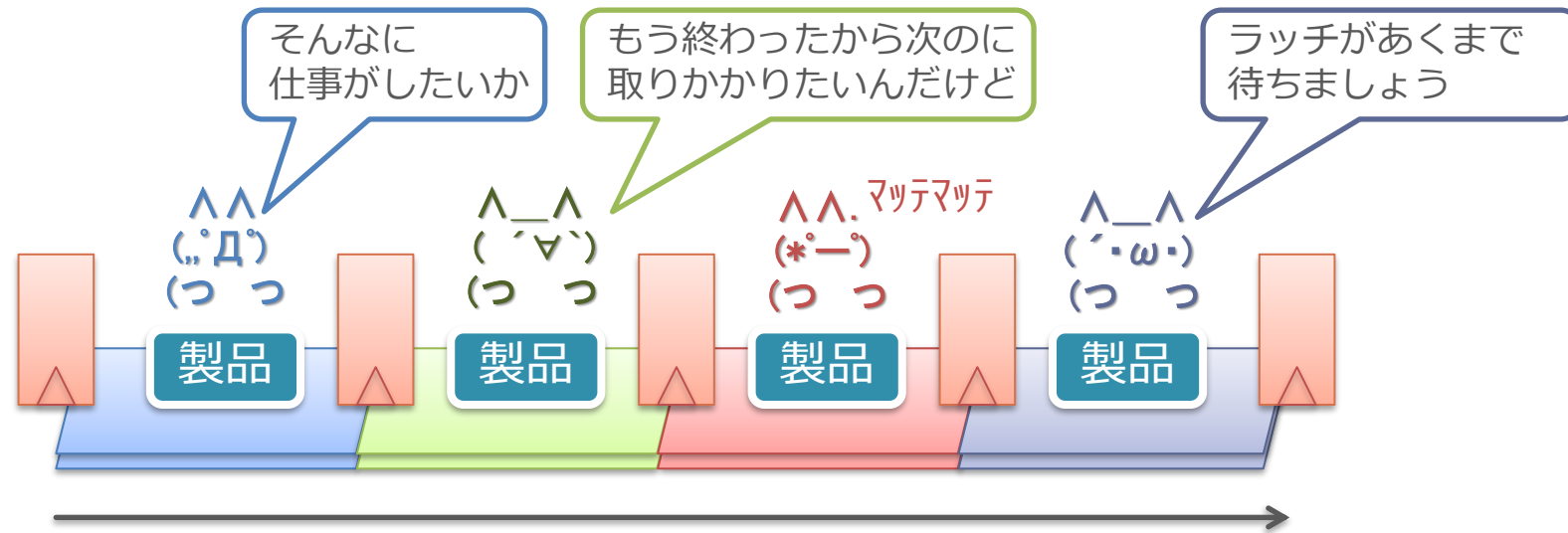

- 各人の作業が終わっても，ラッチが開くまでは次の人に製品を送れない
 - 複数ステージ間で信号が混じるのを防ぐ
 - 指定された時間までラッチでドアを開かなくするイメージ？
 - 上の絵では，赤い人がまだ仕事が終わっていないので，全体が歩調を合わせるために待っている

パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法

 


- 各ステージの間に, D-FF (オレンジの四角) を入れる
 - WB の書き込みについては, レジスタ・ファイル自体がクロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
- 各ステージの処理が早く終わっても, 次のクロックまでは D-FF で信号の伝搬を止める

パイプライン化の効果


- レイテンシ (latency) : 短くならない (か, やや延びる)
 - 一続きの処理が始まってから終わるまでにかかる時間
 - この場合, 1命令の始まりから終わりまでの処理時間
 - 一番長い処理に合わせて動かすので伸びる
 - 原理的に短くならない
(ステージ間にフリップフロップが入る分は絶対のびる)
- スループット (throughput) : ステージ数倍だけ上がる
 - 単位時間当たりの処理量
 - この場合, 単位時間あたりに実行される命令数

パイプライン化の効果 レイテンシは伸びるが、単位時間あたりの処理命令数は増える

パイプライン化しない場合

 


パイプライン化した場合

 

ステージを「どこで」切るか

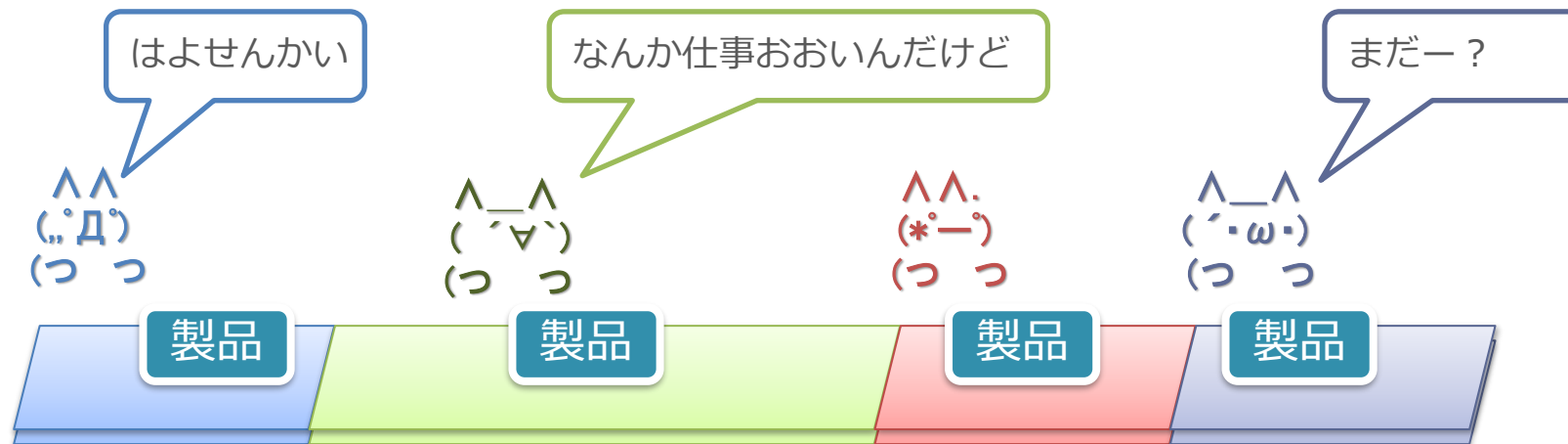- 大きな回路のまとまりをステージにする
 - 回路のまとまりが大きい → 遅延も大きい
- この遅延の大きさが揃っていないと、綺麗にうごかない
 - パイプライン全体は、一番遅いステージの遅延にあわせて動く
 - 他の人が仕事が終わったからと言って、先に送れない
- 良くない例：緑の人だけ仕事が多いので、全体が動かせない



ステージを「どこで」切るか

■ ステージ

1. IF : 命令フェッチ
2. ID : デコードとレジスタ読み出し
3. EX : 実行
4. MEM : メモリ・アクセス
5. WB : レジスタ書き込み

■ 上記では、デコードとレジスタ読み出しが ID ステージにまとめられている

- デコードにかかる遅延はほとんどない
- 読み出した命令からオペランドを取り出すのは、単に信号線を繋ぐだけで良い

余談：非同期回路やウェーブ・パイプライン

- クロックによる同期化を使わずにパイプラインを作る方法もあるにはある
- やり方：
 1. 色々な方法でステージ間の遅延の大きさを気合いで揃える
 2. 一定間隔でデータを流す
- 設計 & 動作させることがすごく難しいので、主流ではない
 - 特に、高速動作がかなり難しい


パイプライン化の性能への影響

もくじ


1. シングル・サイクル・プロセッサの動作
2. 上記のパイプライン化
- 3. パイプライン化の性能への影響**

パイプライン化によるスループット向上

パイプライン化しない場合

 

パイプライン化した場合

 


パイプライン化の意味

- パイプライン化の効果：
 - スループットの向上
 - = 単位時間あたりに処理できる命令の数の増加
 - = 動作クロック周波数の向上
- これらは同じ事を言い換えてるだけ


パイプライン化によるクロック周期の短縮

クロックの立ち上がりごとに、1 命令が処理


パイプライン化しない場合

 

パイプライン化した場合

 


ステージ内の信号の伝播を考える

 


- パイプライン：ステージ：
 - 複数のパイプライン・ラッチで挟まれてた,
 - 組み合わせ回路（ゲート）
- 矢印の動き：
 - クロック開始時に, 左のラッチからでた信号が
 - 組み合わせ回路を通して, 伝播していく様子

2段にパイプライン化した場合

パイプライン化せず

 

2段パイプライン

 

- クロック周波数は2倍に：
 - 各矢印の伸びる速度（信号が伝播する速度）自体は同じ
 - 2段パイプラインでは、ラッチから2回信号が出ている

4段にパイプライン化した場合

パイプライン化せず



2 段パイプライン



4 段パイプライン



■ クロックが4 倍に

- 4 段パイプラインでは, ラッチから 4 回信号が出ている

パイプライン化の限界



- パイプライン段数を増やしていけば、どこまでも速くなるのか？
 - ならない
- 理由：
 1. 回路的な理由による周波数向上の限界
 2. アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界

回路的な理由



- 理由：

1. D-FF 自体の遅延のため（発展）
2. 消費電力と熱のため

記憶素子の原理


■ 記憶の実現方法：

  - 2つの NOT ゲート（インバータ）をループさせた回路により実現
- 以下の2通りの安定状態がある
 - これのどっちになっているによって、1 bit の情報を記憶



D ラッチの回路

 - 構造：マルチプレクサが入ったインバータのループ
 - ◇ ここではマルチプレクサを切り替えスイッチとして説明
 - ◇ クロックの立ち上がりのたびに、スイッチが切り替わる
 - ◇ d の値をループに取り入れ、取り入れた値が q から出力される




D-FF の回路

- 構造 : D ラッチを2つ繋げたもの


- ◇ D ラッチ 1 つだと, 半周期は d に入った値が反転して素通しするので使いにくい
- ◇ 2 つ直列に繋げて素通しの期間をなくす

- クロックの立ち上がりのたびに, d の値がサンプリングされる

- ◇ その値が次のサイクルの間 q から出力される

 

D-FF の動作 ① クロック信号が Low にあるとき

 


■ 左側のループ：

- ◇ d の入力の変化に応じて、インバータの状態が随時切り替わる
- ◇ 右側のループとは遮断されている

■ 右側のループ：

- ◇ ループのインバータの状態（=記憶）が q に出力され続ける

D-FF の動作 ② クロック信号の立ち上がり

 


■ 左側のループ :

- ◇ d と遮断され, ループが形成される
- ◇ 直前まで d に入力されていた信号が記憶される

■ 右側のループ :

- ◇ 左側のループと繋がり, ループが解除される

D-FF の動作 ③ クロック信号が High

 


■ 左側のループ：

- ◇ クロックが立ち上がる直前の d の内容を出し続ける

■ 右側のループ：

- ◇ 左側のループの出力を反転して q に出力

D-FF の動作 ④ クロック信号の立ち下がり

 

■ 左側のループ :

- ◇ ループが解除される

■ 右側のループ :

- ◇ 左側のループと遮断され, ループが形成される
- ◇ それまで左側から入力された内容を出し続ける

D-FF の遅延

- D-FF の遅延：これまでの4フェーズの動作の遅延
 - スイッチが切り替わるまでの遅延
 - スイッチが切り替わった後,
インバータの入力に応じて出力が変化するまでの遅延
- クロック周波数を上げすぎると、これらの限界にぶつかる
 - 1ステージ内の組み合わせ回路の遅延：
インバータ換算で通常10から20段分ぐらい
 - なので、D-FF 自体の遅延は意外とバカにならない

理由 2 : 消費電力と熱

- クロック周波数を上げる
 - → 単位時間あたりの回路全体の充放電の回数が増える
 - → 消費電力と, それによって発生する熱がそれだけ増える
- 1. 電力供給の限界
 - CPU のチップの端子から流し込める電流の限界
 - オームの法則 : $V=IR$
 - 端子のピンの数で R が決まる
- 2. 放熱の限界
 - 温度の上昇に, 放熱が追いつかない

まとめ

1. シングル・サイクル・プロセッサの動作
2. 上記のパイプライン化
3. パイプライン化の性能への影響

課題 5

- 第4回の講義資料を参考に、P型/N型リレーを使って以下を構成せよ

- 2入力 OR ゲート
- 3入力 NOR ゲート

2入力 OR の真理値表

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>o</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


3入力 NOR の真理値表

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>o</i>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

ヒント：
以下のNAND ゲートの動作を参考にするの良い

a	b	c
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 - 上側の P 型 2 つは並列接続
 - a と b どちらか片方の入りに 0 が入ると VDD を c に接続
- 下側の N 型 2 つは直列接続
 - a と b 双方の入りに 1 が入ると 2 つとも ON になって GND を c に接続



提出方法

■ 以下を提出：

1. 課題 5

- 提出は Moodleからお願いします
- 画像（紙に書いてスマホで写真でもよし）で提出してください

2. 感想や質問：

- 「感想や質問」のところに投稿してください
- わからない場所がある場合，具体的に書いてもらえると良いです

■ 提出締め切り

- 来週の講義開始まで

■ 注意：

- 課題の出来は，ある程度努力したあとがあれば良しです
- 必ずしも正解していなくても良いです

感想や質問

- 最近台湾に旅行に行ったため、半導体を思い出し、CMOSと半導体について少し調べてみたら、放射線がミクロなCMOSを通過すると、0が1に、1が0にひっくり返るソフトエラーという現象が起きてしまうそう
で、そのため宇宙ロケットや人工衛星の制御には、あえて回路が大きくて頑丈な古い世代の半導体や、特殊な防護を施した回路が使われていると知り、半導体は万能だと思ってたので意外でした。

- 提出し忘れた感想を再提出することは可能ですか？ Moodleでは提出できない設定となっているようなのですが、その場合はメールでお送りしてもよろしいのでしょうか？

質問や感想など

- マイクラにもオンとオフの考え方が使われているのが面白かった。論理回路を使って情報のやり取りができるというのがいまだに実感が湧かず、不思議な感じがした。
- マイクラの話が出てきて嬉しかった。昔レッドストーンブロック等を使って色々作っていたのを思い出した。

- 実際の端子（GやSなど）のつながりから、見覚えのある論理回路へと組み上がっていく説明が面白かったです。
私は論理回路が少し苦手だったのですが、今回の授業を通して具体的なイメージがはっきりし、これまでよりも身近なものに感じられるようになりました。

- スライドにあったマイクラのNAND回路が上手く作動してなさそうです。画像では両方のレバーがオンになっているのにライトもオンになっているので.....
なので、自分で正しい回路作りしました！正しく動作はしてます！（確認しました）
入力が3つの場合のAND回路とOR回路も作りしました.....(これも正しく動いているか確認済みです)

- コンピューターやAI、ゲームはどのような仕組みで動いてるか、というのの答えがスイッチのオンオフの要素の積み重ねであるというのは意外でした。ただスイッチから論理ゲート、計算や記憶、CPU・・・と進んでいく過程を理解したことで納得できました。

- GNDってなんだ？となっていたのですが、高校等で習う「アース」と同義だと捉えていいのでしょうか？
また、課題に関する質問は課題とこちらのどちらに書いたらいいのでしょうか？(今週は課題の方に、課題に関する質問を書きました)

- 高校生物選択の者です。今回の講義の中で高校物理の知識が出てきましたが、コンピュータを扱っていく上で、やはり物理の自主学習は必要なのでしょうか。分野によるのであれば、それもお聞きしたいです。

- レッドストーン回路で四則演算をできたということは、マイクラでプログラミングできる(理論上は.....)ってことですよ

- 課題4のヒントで「講義中の for 文の例のようにメモリ上にiを置くとややこしいので、レジスタの上で全て終わらした方が楽」とありますが、これは常にそうなのですか？それとも、プログラムがある程度の規模になればfor文の方が楽になりますか？

- P型とN型を繋げてNOTゲートやNANDゲートを作るのはパズルみたいで面白かった。

- リレーの電圧をかけてスイッチが押される仕組みが面白かったです。
富士通の計算機をぜひ見てみたいと思いました。

- P型N型を用いたNAND回路の構成は、時間をかけて図を見れば理解できるのですが、一瞬で理解できるようになるべきでしょうか。

- アセンブリの勉強をするならと友人に紹介されました。
いじってみたら割と面白かったのでぜひ
<https://godbolt.org/>

- 去年習った論理回路と電流の説明でよく出てくる水で説明するものが出てきて懐かしく感じた。タンクシステムは聞いたことがなかったため興味深かった。

- 論理回路は1年生の時に受けた数理基礎論と被る部分が多く、思い出しました。自分もマインクラフトでレッドストーン回路を用いて自動装置を作ったことがあるのですが、Youtubeで他の人があげた動画の通りに作っただけだったので、このような回路を最初に思いつく人はすごいなと思いました。

- 消費電力のお話で、CMOSのリーク電流について「栓が完璧ではないので常時少し漏れている状態」という説明がありました。今後、半導体の微細化がさらに進んで全体が小さくなっていった場合、この「漏れ（リーク電流）」の影響は今よりも大きくなってしまわないのでしょうか？

質問や感想など

- ラベルAの中で、ラベルAに飛ぶことはできますか？
- 具体的には
- LABEL:
- b LABEL
- のようなことは可能でしょうか？

- P.17の電位に関して、先週の講義では高低を理解しやすいように2進数にしてると言っていたが、どこにも繋がっていない信号線の電位をZと置いて、これはどう表されるのかが分からなかった。

質問や感想など

- リレーや真空管、CMOSはすべてスイッチで、そのスイッチを組み合わせて論理回路を作ることができ、論理回路を作ることができたらコンピューターを作ることができるという認識で合っていますか？
- また、スマホには何個のスイッチが含まれているのか調べたところ数千万個～数百億個と書いてありました。そんなに多くのスイッチが自分のスマホの中にあるとは到底思えないのですが、本当にそんなに多いのでしょうか。もしそうだとしたら技術の高さにとても驚きます。

■ 本講義で最も印象に残ったのは、出力にかかるまでの時間の正体は、コンデンサの充放電にかかる時間による遅延だということである。プログラムという論理の世界が、高校時代の物理の授業で学んだような、ある意味泥臭い物理現象の上で動いているということを実感し、軽く面を食らった。同様に、高い電圧をかけると処理がより速く行われ、スイッチのオンオフが早くなるということから、消費エネルギーの問題だけでなく、物理的なコンピュータの設備や部品の消耗も高い電圧をかけるほど激しくなると思われ、「パソコンを酷使させないように」という言い伝えの背景には、このコンピュータの仕組みが関係しているのであろうと考えた。


- 課題に関して、前々回の課題ではループが終了した後にも処理があったので、LABELで処理が終了する場合、処理終了の合図となるようなアセンブリ言語があるのか気になりました。また、何も下に書かなかった場合（LABEL:で終わった場合）、処理はそのままただ終了してくれるのでしょうか、終了合図はいらないのでしょうか。

- 理世界は常にノイズや揺らぎに満ちているのに、コンピュータが「絶対に間違えない確実な論理」を維持できているのは、充放電のエネルギーを使って、ノイズを力技でシャットアウトしているからなのではないでしょうか？

- 懐かしい気持ちにもなった。普段書いているC言語の背後にある物理的仕組みを知れて興味深かったです。現在のスマートフォンのCPUを、もしリレーだけで作った場合、サイズや処理速度、消費電力はどの程度になるのでしょうか？



- 今まで論理回路に苦手意識があり、リレーの章でもN型、P型の違いを覚えることができず一度ずつ確認しないといけなくて、難しいと感じていた。しかし、私はマイクラフトでレッドストーン回路を用いて便利な装置を作っている動画を見るのが好きなので、それらの仕組みが理解できるようになるかもしれないと考えると頑張れる気がした。
- NMOS,PMOSもN型リレーとP型リレーと同じであることが分かった。MOSは片側が半導体だが、高校で習ったコンデンサで同じ構造で、充電放電に時間がかかるので遅延が発生することがわかった。高校物理ではNとかPなどのコンデンサの種類はなかったので、MOSはコンデンサと同じ構造の別物ということですか？

マイクラフトの中でマイクラフト

 

Turing Complete と言うゲーム

NAND から初めてテトリスとかまでを作る

  

- https://store.steampowered.com/app/1444480/Turing_Complete/?l=japanese より